

10.4. VOOLURING


Voolu-ring koosneb:

- voolu-allikast (nt elektri-jaam või patarei),
- juhtmetest,
- elektri-seadmetest (nt lambi-pirn).

Juhtmetes on pidev elektri-vool.

Juhtmete vahel on lüliti,

mille abil saab pirni sisse ja välja lülitada.

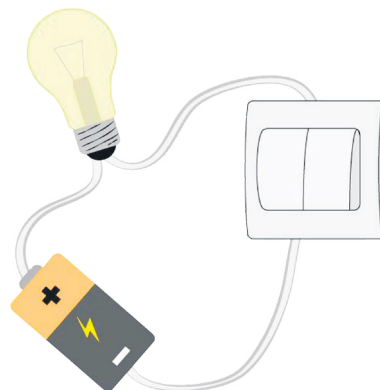


Ülesanne 1

1. Loe sõnad.

voolu-allikas, elektri-pirn, lüliti, juhe

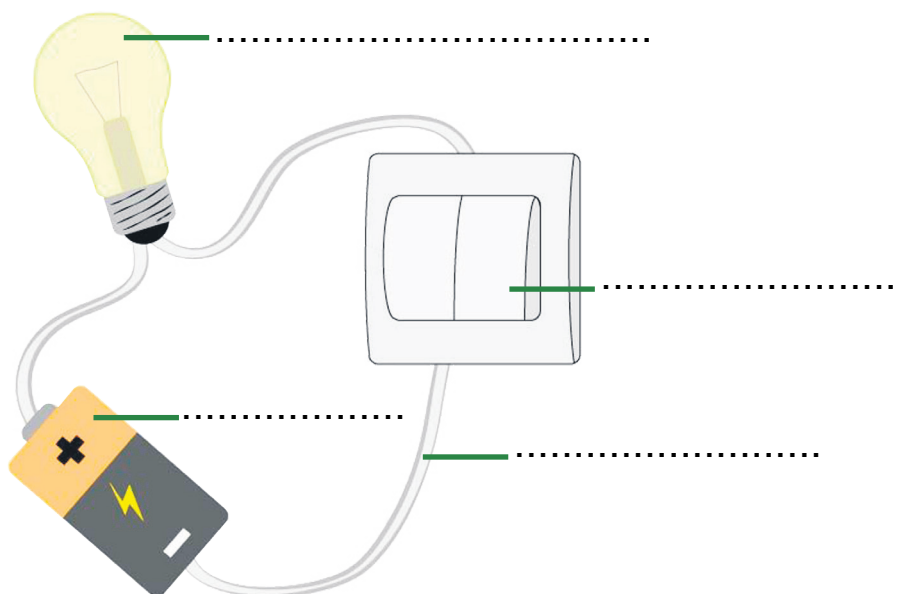2. Kirjuta sõna pildile õige elemendi juurde.



- Koosta klassis koos õpetajaga lihtne voolu-ring.